

## محاسبه کابل‌های ترانسفورماتور ولتاژ

هدف از بررسی این مدرک محاسبه سطح مقطع مناسب برای کابل‌های ترانسفورماتور ولتاژ میباشد بنحوی که این کابل توانایی عبور مجموع جریان نامی بارهای متصل به ترانسفورماتور ولتاژ را داشته باشد.

در این مدرک، سطح مقطع مناسب براساس افت ولتاژ مجاز در کابل ( حدفاصل بین ترانسفورماتور ولتاژ و بارها ) بدست می آید. لازم به توضیح است که حداقل این سطح مقطع می باشد  $2/5 \text{ mm}^2$ . یعنی اگر در محاسبات سطح مقطع کابل عددی کمتر از  $2/5 \text{ mm}^2$  بدست بیاید ما حداقل سطح مقطع  $2/5$  را برای کابل درنظر میگیریم.

در ابتدا توضیح این مطلب ضروری است که بارهای متصل به ترانس ولتاژ به سه گروه عمده بار تکفاز، باردو فاز، بار سه فاز تقسیم بندی میشوند که با مراجعه به نحوه اتصال به ترانسفورماتور ولتاژ و یا با مراجعه به کاتالوگ مربوطه میتوان تشخیص داد که هر بار در کدام گروه قرار میگیرد. تنها باری که گاهی بار تکفاز و گاهی بار دوفاز محسوب میشود ولتمتر میباشد که توسط سلکتور سوئیچ در 6 وضعیت A-N ، A-C ، A-B ، C-N ، B-N و B-C و قرار میگیرد. ( A ، B و C فازها و N نوترال میباشد).

در زیر شکل بارهای مختلف کشیده شده است. ( S نشان دهنده توان ظاهری بار یا همان ولت آمپر نامی بار میباشد).

بار سه فاز	باردو فاز	بار تکفاز
------------	-----------	-----------

شکل 1 : نمایش بارهای تکفاز، دوفاز و سه فاز

ولتاژ خط خروجی ترانسفورماتور ولتاژ معمولا 110 یا 100 ولت میباشد ولذا ولتاژ فاز آن  $\frac{100}{\sqrt{3}}$  یا  $\frac{110}{\sqrt{3}}$  محاسبه میشود.

برای محاسبه سطح مقطع کابل ، فازی را درنظر میگیریم که بیشترین افت ولتاژ را دارد و درواقع برای محاسبه سطح مقطع کابل ، از فازی استفاده میشود که بیشترین جریان از آن عبور میکند.

میدانیم که افت ولتاژ دریک کابل از رابطه زیر محاسبه میشود.

$$\Delta V = V_{in} - V_{out} = R_{cable} * I \quad (1)$$

باتوجه به توضیحات ارائه شده میتوان رابطه (1) را برای محاسبه کابل ترانسفورماتور ولتاژ بصورت زیر تعمیم داد. لازم به توضیح است که سطح مقطع کابل نوتروال همانند سطح مقطع کابلهای فاز درنظر گرفته میشود.

$$\Delta V = \Delta V_{ph} + \Delta V_N = R_{cable} * I_{ph}(\max) + R_{cable} * I_N \quad (2)$$

لذا با دانستن این مطلب که حداقل افت ولتاژ مجاز در کابلهای متصل به ترانسفورماتور ولتاژ برابر با یک درصد (1%) درنظر گرفته میشود و نیز با محاسبه جریان حداقل مربوط به فازها و جریان نوتروال میتوان از رابطه (2) حداقل مقاومت کابل را محاسبه نمود.

$$R_{20} = \frac{1}{\sigma} * \frac{L}{A_{min}} \quad (3)$$

که در رابطه (3) ،  $A_{min}$  حداقل سطح مقطع کابل و  $R_{20}$  مقاومت کابل در دمای 20 درجه و L طول کابل و σ ضریب هدایت ویژه هادی کابل برحسب  $\frac{m}{mm^2 \cdot \Omega}$  میباشد که σ برای کابلهای مسی برابر 56 و برای کابلهای آلومینیومی 36 میباشد.

$$\frac{R_{75}}{R_{20}} = \frac{273 + 75}{273 + 20} \approx 1.188 \approx 1.2 \quad (4)$$

$$A_{min} = \frac{1.2 * L}{\sigma * R_{20}} \quad (5)$$

بدین ترتیب میتوان حداقل سطح مقطع مجاز برای کابل را محاسبه نمود.

برای محاسبه جریان فازها و جریان نوتروال میتوان از جدول زیر استفاده نمود.

1ph Load	2ph Load	3ph Load
-------------	-------------	-------------

$I_{ph(A)} = \frac{S}{2 * V_L} < -30$	$I_{ph(A)} = \frac{S}{V_L * \sqrt{3}} < 0$	
$I_{ph(B)} = \frac{S * \sqrt{3}}{V_L} < 120$	$I_{ph(B)} = \frac{S * \sqrt{3}}{2 * V_L} < -60$	$I_{ph(B)} = \frac{S}{V_L * \sqrt{3}} < 120$
	$I_{ph(C)} = \frac{S}{2 * V_L} < -90$	$I_{ph(C)} = \frac{S}{V_L * \sqrt{3}} < 240$
$I_N = \frac{S * \sqrt{3}}{V_L} < 120$		

شکل 2- نمایش جهت و اندازه جریان های 3 فاز تحت بارهای مختلف

در جدول بالا فرض شده که بار تکفاز بین نوترال و فاز B بسته شده است اگر این بار بین فاز A و نوترال بسته میشود اندازه جریان همین اندازه بود ولی فاز آن صفر میشود و اگر بین فاز C و نوترال بسته میشود جریانی با همین اندازه و فاز 240 درجه خواهیم داشت. همچنین S در جدول بالا همان ولت آمپر بار و  $V_L$  ولتاژ خط در ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ است.

مثال (1) : به یک CVT بارهای زیر متصل است. طول کابل بین CVT تا پانل بارها در بدترین حالت 480 متر میباشد. سطح مقطع کابل مربوطه را محاسبه کنید:

CONNECTED LOAD		
DEVICE	BURDEN	CURRENT (mA)
ENERGY METER	2.1	$I_1$
FUSE FAILURE	6	$I_2$
TRANSDUCER	0.02	$I_3$

که با توجه به نقشه های تفصیلی انرژی مترها بار 2 فاز و رله های فیوز فیلور و ترانسdiyosرها بار 3 فاز میباشد.

مطابق فرمول های ارائه شده در شکل 2 جریان حداکثر در بار دوفاز بصورت زیر محاسبه میشود.

$$I_1 = \frac{S * \sqrt{3}}{2 * V_L} = \frac{2.1 * \sqrt{3}}{2 * 110} = 16.53 \text{ mA}$$

و جریان بارهای 3 فاز از رابطه زیر حساب میشود.

$$I_2 = \frac{S}{V_L * \sqrt{3}} = \frac{6}{110 * \sqrt{3}} = 31.49 \text{ mA}$$

$$I_3 = \frac{S}{V_L * \sqrt{3}} = \frac{0.02}{110 * \sqrt{3}} = 0.11 \text{ mA}$$

باتوجه به جریان های محاسبه شده حداکثر جریان فاز برابر با 48.13 میلی آمپر خواهد بود.  
لذا براساس فرمول های ارائه شده 1 الی 5 ، سطح مقطع کابل برابر با 0.7795 میلیمتر مربع  
خواهد شد که بدلیل اینکه از 2/5 میلیمتر مربع کمتر میباشد سطح مقطع 2/5 برای کابل  
منظور خواهد شد.

مثال (2) : به یک CVT بارهای زیر متصل است . طول کابل بین CVT تا پانل بارها دربدترین  
حالت 460 متر میباشد. سطح مقطع کابل مربوطه را محاسبه نمائید.

CONNECTED LOAD		
DEVICE	BURDEN	CURRENT (mA)
DOUBLE FREQUENCY METER	1.75	I <sub>1</sub>
DOUBLE VOLTMETER	3.5	I <sub>2</sub>
FUSE FAILURE	6	I <sub>3</sub>
SYN. CHECK	0.5	I <sub>4</sub>
SYNCHROSCOPE	6.8	I <sub>5</sub>

همانطوریکه میدانیم تجهیزات سنکرونایزینگ بصورت بار تکفاز میباشند و تنها رله فیوز  
فیلور در بارهای داده شده بصورت بار 3 فاز درنظر گرفته میشود. لذا مطابق فرمول های  
ارائه شده در شکل (2) جریان های I<sub>1</sub> الی I<sub>5</sub> بصورت زیر محاسبه میشوند:

$$I_1 = \frac{S * \sqrt{3}}{V_L} = \frac{1.75 * \sqrt{3}}{110} = 27.55 \text{ mA}$$

با استفاده از همین روش مقادیر (mA) I<sub>1</sub>=55.11 و I<sub>2</sub>=7.87 و I<sub>4</sub>=0.5 و I<sub>5</sub>=107.07 بحسب می  
آیند تنها جریان I<sub>3</sub> بصورت سه فاز از رابطه زیر حساب میشود.

$$I_3 = \frac{S}{\sqrt{3} * V_L} = \frac{6}{\sqrt{3} * 110} = 31.49 \text{ mA}$$

باتوجه به محاسبات بالا مجموعا (mA) I<sub>1ph</sub>=197.6 جریان تکفاز و I<sub>3ph</sub>=31.49 جریان سه  
فاز خواهیم داشت. براساس فرمول های ارائه شده 1 الی 5 ، سطح مقطع کابل بکارگرفته  
شده برابر با 6/629 mm<sup>2</sup> خواهد شد که طبق جدول استاندارد نزدیک ترین سطح مقطع  
استاندارد بزرگتر از 6/629 mm<sup>2</sup> برابر با 10 mm<sup>2</sup> خواهد بود ولذا سطح مقطع 10 انتخاب  
میشود.

در پایان این نکته حائز اهمیت است که در بررسی مدرک محاسبات کابل ترانسفورمر ولتاژ درنظر گرفته شود که ولت آمپر ترانسفورماتور ولتاژ مطابق استاندارد IEC باید بگونه ای انتخاب گردد که باز متصل به ترانس در محدوده 25 درصد تا 100 درصد ولت آمپر نامی ترانسفورماتور ولتاژ قرار گیرد.